
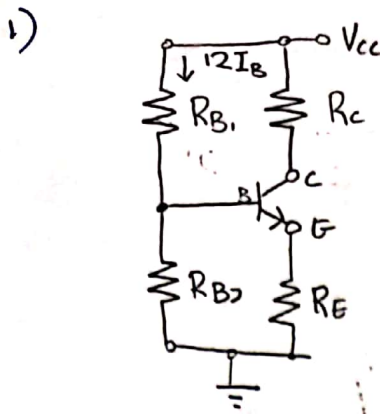


Servo Tutorial 3

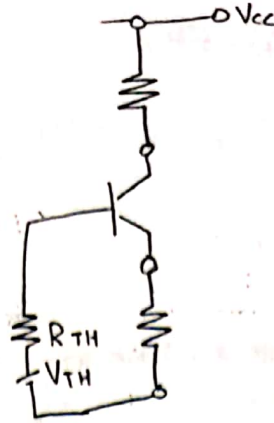

⇒



$$V_B = 1V, V_C = 6V, V_{CC} = 9V$$

$$\beta = 120, R_C = 1k\Omega$$

$$R_B = 12 I_B, V_{BE} = 0.7V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$= \frac{1}{1000}$$

$$= 1mA$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

$$= \frac{1mA}{120 + 1}$$

$$= 8.26 \mu A$$

$$I_C = \beta (I_B)$$

$$= 120 (8.26 \mu A)$$

$$= 0.991mA$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C}$$

$$= \frac{9V - 6V}{0.991mA}$$

$$= 3027$$

$$\approx 3.03k\Omega$$

$$V_{B2} = V_E + V_{BE}$$

$$= 1V + 0.7V$$

$$= 1.7V$$

$$I_{B1} = 12 I_B$$

$$= 12 (8.26 \mu A)$$

$$= 99.1 \mu A$$

$$V_{B1} = V_{CC} - V_{B2}$$

$$= 9 - 1.7$$

$$= 7.3V$$

$$R_{B1} = \frac{7.3V}{99.1 \mu A}$$

$$= 73662$$

$$\approx 73.7k\Omega$$

$$I_{B2} = I_{B1} - I_{B1}$$

$$= 99.1 - 8.26$$

$$= 90.84 \mu A$$


$$R_{B2} = \frac{V_{B2}}{I_{B2}}$$

$$= \frac{1.7V}{90.84 \mu A}$$

$$= 18714$$

$$\approx 18.7k\Omega$$

2.

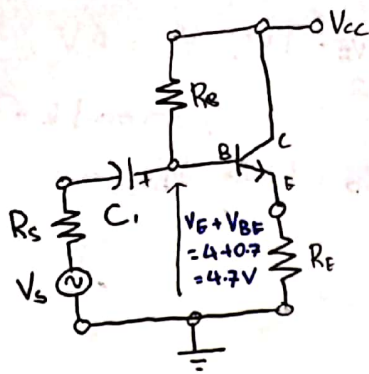

$$V_{CC} = 9V, V_{CE} = 5V, \beta = 100, R_E = 1.2k\Omega$$

$$V_{BE} = 0.7$$

Fig 3.2 shows a capacitor amplifier with a voltage gain of ≈ 1

$$V_E = V_{CC} - V_{CE}$$

$$= 9 - 5$$

$$= 4V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$= \frac{4V}{1.2k\Omega}$$

$$= 3.33mA$$

~~$$I_E = (\beta + 1) I_B$$~~
~~$$3.33mA = (100 + 1) I_B$$~~

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{I_E}{(\beta + 1)}$$

$$= \frac{3.33mA}{(101)}$$

$$= 33\mu A$$

$$V_B = 9V - 4.7V$$

$$= 4.3V$$


$$R_B = \frac{V_B}{I_B}$$

$$= \frac{4.3V}{33\mu A}$$

$$= 130303$$

$$\approx 130k\Omega$$

3)

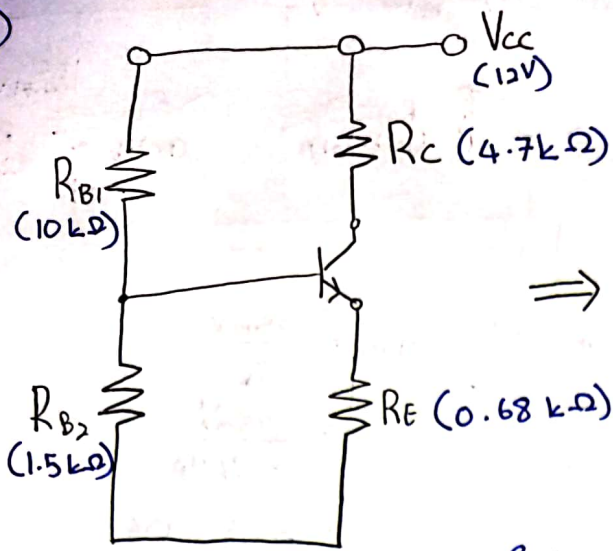

$$R_L = 2.2k\Omega, \beta = 150$$

$$R_{TH} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{1.5} \right)^{-1} = 1.3k\Omega$$


$$V_{TH} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{1.5}{10 + 1.5} (12) = 1.574V$$

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1)R_E} = \frac{1.57 - 0.7}{1.3k\Omega + (150 + 1)(0.68k\Omega)} = 8.37 \mu A$$

$$I_C = I_B \cdot \beta = 8.37 \mu A \cdot 150 = 1.255 mA$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B = (151)(8.37 \mu A) = 1.264 mA$$
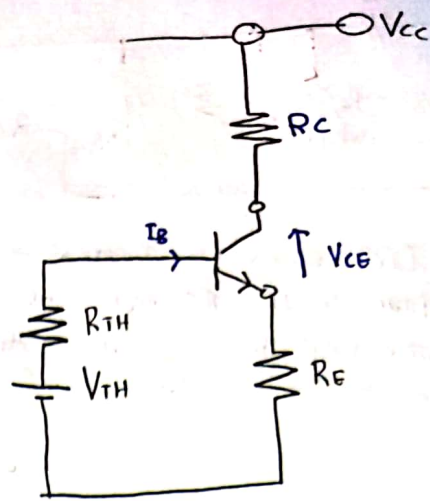
$$I_L = 0 \text{ (} C_o \text{ blocks DC)}$$



$$V_E = I_E \cdot R_E = 1.26 mA \cdot 0.68k\Omega = 0.857V$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_C - V_E = 12 - 0.857 = 11.143V$$



$$V_C = I_C \cdot R_C = 1.255 mA \cdot 4.7k\Omega = 5.8985V$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 12 - (1.255 mA)(4.7k\Omega) = 6.13V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 6.13 - 0.857 = 5.27V$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 0.857 + 0.7 = 1.56V$$

4)

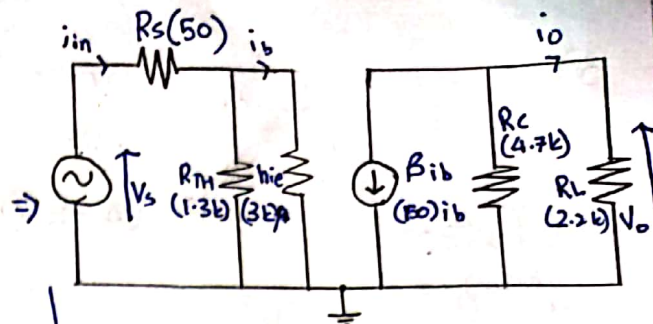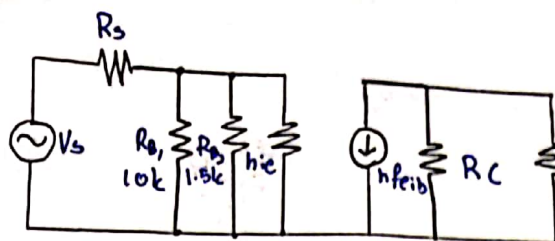

The DC source is suppressed. Therefore it does not appear in the AC equivalent circuit. The Capacitances have negligible reactance at mid frequency range and are treated as short circuit.

$$\begin{aligned} h_{ie} &= \frac{25 \text{ mV}}{I_E} \\ &= \frac{25 \text{ mV}}{8.37 \mu\text{A}} \\ &= 2986 \approx 3.006 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

5) $A_v = ?$, $A_i = ?$, $R_{in} = ?$, $R_o = ?$
 -75 20.8 907Ω

$$V_s = 2 \text{ mV}$$

$$10 \text{ kHz}$$

$$R_{in} = R_{TH} \parallel h_{ie}$$

$$= \left(\frac{1}{1.3} + \frac{1}{3} \right)^{-1} \text{ k}\Omega$$

$$= 907 \Omega //$$

$$i_{in} = \frac{V_s}{R_{in}}$$

$$= \frac{2 \text{ mV}}{907}$$

$$= 2.21 \mu\text{A}$$

$$i_b = \frac{V_s}{h_{ie}}$$

$$= \frac{2 \text{ mV}}{3 \text{ k}\Omega}$$

$$= 0.667 \mu\text{A}$$

$$i_o = (-\beta i_b) \left(\frac{R_c}{R_c + R_L} \right)$$

$$= (-150)(0.667 \mu\text{A}) \left(\frac{4.7 \text{ k}}{4.7 + 2.2 \text{ k}} \right)$$

$$= -68.1 \mu\text{A}$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_s}$$

$$= \frac{-68.1 \mu\text{A}}{2.21 \mu\text{A}}$$

$$= -30.8 //$$

$$A_v = \frac{i_o R_L}{V_s} = \frac{V_o}{V_s}$$

$$= \frac{(-68.1 \mu\text{A})(2.2 \text{ k}\Omega)}{2 \text{ mV}}$$


$$= -74.91$$

$$\approx -75 //$$

$$R_o = R_c$$

$$= 4.7 \Omega //$$

6)

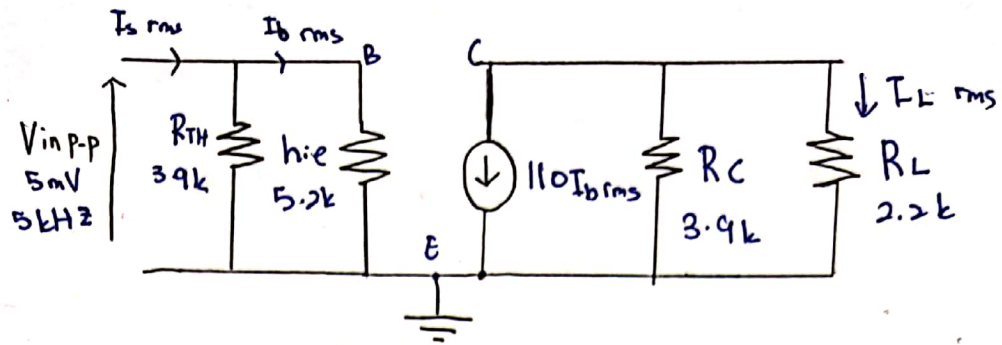

$$2) Z_{in} = R_{TH} \parallel h_{ie}$$

$$= \left(\frac{1}{3.9k} + \frac{1}{5.2k} \right)^{-1}$$

$$= 2.23k\Omega$$

$$Z_{out} = R_C$$

$$= 3.9k\Omega$$

$$b) i_{s_{rms}} = \frac{V_s}{Z_{in}}$$

$$= \frac{(5 \div 2) \div \sqrt{2}}{2.23k\Omega} \text{ mV}_{rms}$$

$$= 0.793 \mu A$$

$$i_b = \left(\frac{R_{TH}}{R_{TH} + h_{ie}} \right) \cdot i_s$$

$$= \left(\frac{3.9k}{3.9k + 5.2k} \right) 0.793 \mu A$$



$$= 0.3399 \mu A$$

$$i_{o_{rms}} = \beta i_b \times \frac{R_C}{R_C + R_L}$$

$$= (110)(0.3399 \mu A) \times \left(\frac{3.9k}{3.9k + 2.2k} \right)$$

$$= 23.9 \mu A$$

c)

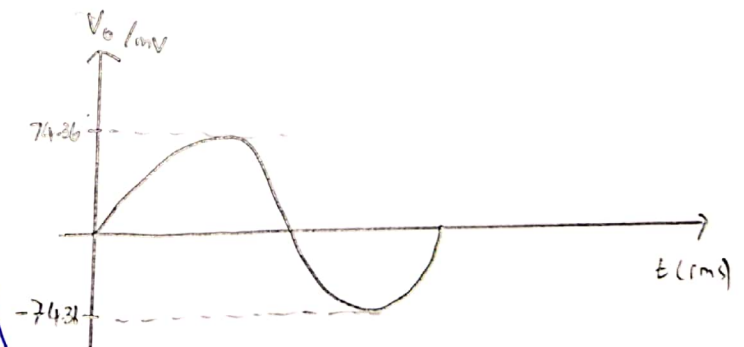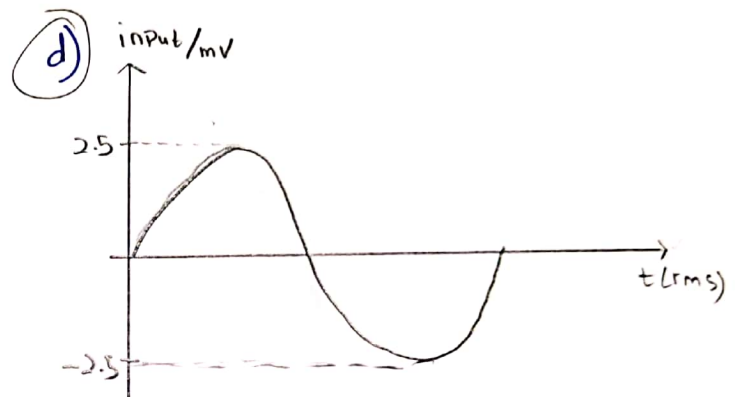

$$V_{o_{rms}} = (i_o R_L) \times \sqrt{2}$$

$$(P) = (23.9 \mu A)(2.2k)(\sqrt{2})$$

$$= 74.36 \text{ mV}$$